
LVI Всероссийская олимпиада школьников по физике. Региональный этап. Экспериментальный тур. 24 января 2022 г.

9 класс

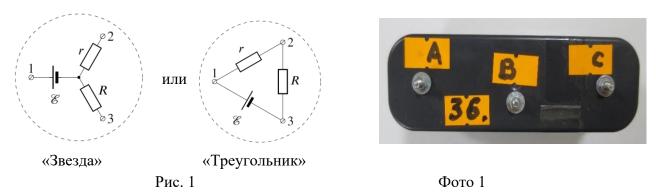Задание 9.1. «Серый» ящик

Ящик с тремя выводами содержит источник постоянного напряжения \mathcal{E} и два резистора. Указанные элементы соединены по одной из двух схем, представленных на рис. 1.



На крышке ящика выводы в произвольном порядке помечены буквами A, B и C. Внутреннее сопротивление источника, пренебрежимо мало по сравнению с сопротивлениями резисторов r и R.

- 1. Установите, по какой из схем («звезда» или «треугольник») соединены элементы.
- 2. Установите соответствие между точками «1», «2», «3» и выводами A, B и C, считая, что r < R.
- 3. Определите значение напряжения \mathcal{E} источника и сопротивления резисторов r и R.
- 4. Оцените погрешности результатов.

Оборудование. «Серый» ящик, мультиметр со щупами.

Внимание!

- 1) В начале решения обязательно укажите номер «серого» ящика (на фото это № 36).
- 2) Запрещается «закорачивать» выводы ящика (например, с помощью проводов мультиметра, его щупа и т.д.).
- 3) Внутреннее сопротивление мультиметра в режиме измерения напряжения может существенно отличаться от стандартного для данного прибора.

Экспериментальный тур. 24 января 2022 г.

9 класс

Э-9.1. Возможное решение. Внимание! Все измеренные значения приведены для авторской установки.

1. Измерим напряжение между выводами А и В, А и С, В и С:

$$U_{AB} = 0.00 \text{ B}, \ U_{AC} = 12.73 \text{ B}, \ U_{BC} = 6.82 \text{ B}.$$

<u>Пусть в ящике элементы соединены «треугольником»</u>. Тогда между выводами A и B должен быть резистор практически нулевого сопротивления. Однако, в таком случае, остальные два напряжения должны совпадать (или быть очень близкими), что не наблюдается. Значит, в ящике элементы соединены «звездой».

- 2. По тем же измерениям установим соответствие между выводами. Так как напряжение между выводами A и B равно нулю, источник подключён к выводу C (то есть $C \rightarrow 1$). Напряжение между выводами A и C больше, следовательно, резистор, подключённый к выводу A, имеет меньшее сопротивление (то есть $A \rightarrow 2$). Соответственно, $B \rightarrow 3$.
- 3. Различие между полученными значениями напряжения ($U_{AC} \neq U_{BC}$) показывает, что вольтметр нельзя считать идеальным!

Кроме того, омметр, даже в режиме 2 МОм, подключённый к выводам A и B (2 и 3), «зашкаливает», что говорит о том, что r + R > 2 МОм.

Вариант 1. У мультиметра минимальный предел измерения силы тока 200 μA (серия 830).

4. Переведём мультиметр в режим микроамперметра (предел 200 µA) и измерим силу тока между всеми парами выводов. Получим значения:

$$I_{AB}=0$$
, $I_{AC}=37.7\,{
m mkA}$, $I_{BC}=10.6\,{
m mkA}$.

5. Пусть $R_{\rm V}$ – сопротивление прибора в режиме вольтметра. Тогда:

$$U_{AC} = \frac{\mathcal{E}R_V}{R_V + r}, \quad U_{BC} = \frac{\mathcal{E}R_V}{R_V + R}.$$

С другой стороны, $\mathcal{E} = I_{AC}r = I_{BC}R$.

Отсюда получаем, что

$$\frac{R}{r} = \frac{I_{AC}}{I_{BC}} = \frac{37.7}{10.6} = 3,56.$$

$$\frac{R_V + R}{R_V + r} = \frac{U_{AC}}{U_{BC}} = \frac{12,73}{6,82} = 1,87 \implies R_V + 3,56r = 1,87R_V + 1,87r.$$

$$\Rightarrow r = 0,514R_V.$$

Подставим найденное значение:

$$U_{AC} = \frac{\mathcal{E}}{1+0.514} \Rightarrow \mathcal{E} = 1.514 U_{AC} = 1.514 \cdot 12.73 \text{ B} \approx 19.3 \text{ B}.$$
 $r = \frac{\mathcal{E}}{I_{AC}} = \frac{19.3 \text{ B}}{37.7 \text{ MKA}} = 512 \text{ кОм}, \qquad R = \frac{\mathcal{E}}{I_{BC}} = \frac{19.3 \text{ B}}{10.6 \text{ MKA}} = 1.82 \text{ МОм}.$

Вариант 2. У мультиметра минимальный предел измерения 2000 µА (серия 832, 838).

4. Переведём мультиметр в режим микроамперметра (предел 2000 µA) и измерим ток между всеми парами выводов. Получаем значения:

$$I_{AB}=0$$
, $I_{AC}=38\,{
m mkA}$, $I_{BC}=11\,{
m mkA}$.

5. Пусть R_V — сопротивление прибора в режиме вольтметра. Тогда

$$U_{AC} = \frac{\mathcal{E}R_V}{R_V + r}, \quad U_{BC} = \frac{\mathcal{E}R_V}{R_V + R}.$$

С другой стороны, $\mathcal{E} = I_{AC}r = I_{BC}R$.

LVI Всероссийская олимпиада школьников по физике. Региональный этап. Экспериментальный тур. 24 января 2022 г.

9 класс

Отсюда получаем, что

$$\frac{R}{r} = \frac{I_{AC}}{I_{BC}} = \frac{38}{11} = 3,45.$$

$$\frac{R_V + R}{R_V + r} = \frac{U_{AC}}{U_{BC}} = \frac{12,73}{6,82} = 1,87 \implies R_V + 3,45r = 1,87R_V + 1,87r$$

$$\Rightarrow r = 0,55R_V.$$

Подставим найденное значение:

$$U_{AC} = \frac{\mathcal{E}}{1 + 0.55} \Rightarrow \mathcal{E} = 1.55 U_{AC} = 1.55 \cdot 12.73 \text{ B} = 19.7 \text{ B}.$$
 $r = \frac{\mathcal{E}}{I_{AC}} = \frac{19.7 \text{ B}}{38 \text{ мкA}} = 520 \text{ кОм}, \qquad R = \frac{\mathcal{E}}{I_{BC}} = \frac{19.7 \text{ B}}{11 \text{ мкA}} = 1.79 \text{ МОм}.$

Вычисленные значения равны:

(вариант 1)
$$\mathcal{E}=19,3$$
 В; $r=512$ кОм; $R=1,82$ МОм. (вариант 2) $\mathcal{E}=19,7$ В; $r=520$ кОм; $R=1,79$ МОм.

- 6. *Примечание*: значения, измеренные напрямую в авторской установке: $\mathcal{E} = 19.2 \; \text{B}, \, r = 507 \; \text{кОм}, \, R = 1.80 \; \text{МОм}.$
- 7. Общие формулы (их вывод от участников олимпиады не требуется): $\mathcal{E} = \frac{U_{AC}U_{BC}(I_{AC} I_{BC})}{I_{AC}U_{BC} I_{BC}U_{AC}}, \quad r = \frac{U_{AC}U_{BC}(I_{AC} I_{BC})}{I_{AC} \cdot (I_{AC}U_{BC} I_{BC}U_{AC})}, \quad R = \frac{U_{AC}U_{BC}(I_{AC} I_{BC})}{I_{BC} \cdot (I_{AC}U_{BC} I_{BC}U_{AC})}.$

9 класс

№	Э-9.1. Критерии оценивания (из 20 баллов)	Баллы
	Часть 1. Измерения	
	Баллы в этой части ставятся за результаты измерений если они	
	отличаются от характерных параметров данного ящика не более, чем на	
	5%	
1	Анализ содержимого ящика начат с помощью вольтметра, так как есть	1
	риск вывести из строя амперметр, или получить неверные показания омметра.	
2	Определены напряжения между <u>всеми</u> парами выводов	1
	Если измерение однократное, то 0,5 балла	
3	Определены значения силы тока между всеми парами выводов ящика.	2
	Примечание: Начинать пробные измерения следует на наиболее грубом	
	пределе (200 mA), так как существует риск вывести из строя амперметр.	
	Далее участник выбирает оптимальный диапазон из доступных ему	
	режимов («200 мкА» - для мультиметров 830-й серии, «2000 мкА» - для	
	мультиметров 832-й и 838-й серий). Если участник проводит измерения	
	не в оптимальном диапазоне, что видно по наличию знаков после	
	запятой, то за этот пункт ставить 0,5 балла!	
	Если измерение однократное, то 0,5 балла	
4	Указано, что при подключении омметра к паре выводов А и В (на	1
	которых $U_{AB} = 0.00$ В, прибор в режиме «2 000 кОм» «зашкаливает».	
	Часть 2. Определение схемы и соответствия между выводами	
5	Обосновано, что элементы внутри ящика не могут быть соединены по	1
	схеме «треугольник»	
6	Установлено соответствие между точками схемы 1, 2 и 3 и выводами	2
	А, В, С. Соответствие обосновано со ссылками на результаты измерений.	
	Примечание: Без обоснования баллы за пункт не ставить.	
	Часть 3. Определение параметров элементов	
7	Из результатов п. 3 получено отношение $\frac{R}{r} = \frac{I_{AC}}{I_{BC}}$	2
8	Записаны выражения для напряжения вольтметра между парами выводов	2
	с учетом неизвестного внутреннего сопротивления вольтметра	
	$U_{AC} = rac{\mathcal{E}R_V}{R_V + r}, U_{BC} = rac{\mathcal{E}R_V}{R_V + R}.$	
9	Величины r и R выражены через R_V (из соотношений п. 7 и п. 8)	2
10	Для приборов 830-й серии получено значение напряжения,	2
	отличающееся от авторского не более чем на 3%. При отклонении на	
	3% – 5% за этот пункт ставится половина баллов.	
	Для приборов 832-й и 838-й серий получено значение напряжения,	
	отличающееся от авторского не более чем на 10%. При отклонении на	
	•	L

LVI Всероссийская олимпиада школьников по физике. Региональный этап. Экспериментальный тур. 24 января 2022 г.

9 класс


	10% – 20% за этот пункт ставится половина баллов.				
11	Для приборов 830-й серии получено значение r , отличающееся от авторского не более чем на 3%. При отклонении на 3% – 5% за этот пункт	2			
	ставится половина баллов. Для приборов 832-й и 838-й серий получено значение <i>r</i> , отличающееся				
	от авторского не более чем на 10%. При отклонении на 10% – 20% за этот				
	пункт ставится половина баллов.				
12	Для приборов 830-й серии получено значение <i>R</i> , отличающееся от	2			
	авторского не более чем на 5%. При отклонении на $5\% - 10\%$ за этот				
	пункт ставится половина баллов.				
	Для приборов 832-й и 838-й серий получено значение <i>R</i> , отличающееся				
	от авторского не более чем на 10% . При отклонении на $10\%-20\%$ за этот				
	пункт ставится половина баллов.				

Примечания к п.п. 10 – 12.

- А) Результаты, полученные исходя из неверных формул, не оцениваются!
- Б) Если участник использует «заученное» значение внутреннего сопротивления мультиметра ($R_V = 1 \text{ MOm}$) в режиме вольтметра, баллы за п.п. 10 12 не ставить!

9 класс

Э-9.2. Капля на стекле. Маленькая капля жидкости на плоской поверхности принимает форму шарового сегмента (см. рис.). Диаметр d ($d=2x_0$) капли зависит от объёма $V_{\rm B}$ жидкости в капле и угла θ . При увеличении объёма капли её поверхность перестаёт быть сферической и становится более плоской. Критерием того, что капля действительно представляет собой шаровой сегмент, является линейная зависимость её объёма от куба диаметра

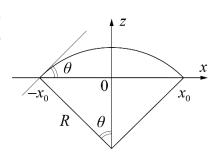

$$V_{\rm R} = kd^3. \tag{1}$$

В данной работе вам предстоит определить коэффициент пропорциональности k для капли воды на стекле и оценить угол θ .

Задание

- 1. Определите объём V_{κ} одной капельки воды, отрывающейся от иголки шприца (см. фото) при медленном движении поршня.
- 2. Подготовьте поверхность стекла. Для этого нанесите на неё несколько капелек воды и тщательно протрите поверхность бумажной салфеткой до полного удаления следов жидкости. Дайте возможность испариться невидимым остаткам воды в течение 1-2 минут.



- 3. Используя миллиметровую бумагу и увеличительное стекло, снимите зависимость диаметра капли на стекле d от её объёма $V_{\rm B}$. Для этого вам достаточно изменять объём капли от $V_{\rm K}$ до $10V_{\rm K}$.
- 4. Постройте график зависимости $V_{\rm B}=kd^3$. Укажите на нём абсолютные погрешности измеренных величин. Определите значение коэффициента k и оцените его погрешность.
- 5. С помощью приведённой таблицы постройте график зависимости угла θ от коэффициента k. Определите угол θ_0 , соответствующий условиям вашего эксперимента и оцените его погрешность.

$k, 10^{-3}$	0,0	17,8	53,5	82,7	102,3	128,3	147,2	168,7
θ, град	0,0	10	30	44	52	61	66	72

Внимание! Будьте крайне осторожны при работе с иглами. Они острые и вы можете себя травмировать!

После окончания работы с иглой помещайте её в защитный колпачок!


Оборудование. Предметное стекло, шприц, увеличительное стекло, лист миллиметровой бумаги, стакан с водой, бумажные салфетки -3 шт.

Э-9.2. Возможное решение

1. Определяем объём $V_{\rm K}$ одной капельки, отрывающейся от иголки шприца. Для этого набираем полный шприц воды и, удерживая его в вертикальном положении, медленно выдавливаем воду в стакан. Производим подсчёт числа N вытекающих капелек, а по шкале шприца определяем объём вытекающей воды $V_{\rm B}$. Ниже представлена таблица 1 зависимости $N(V_{\rm B})$. Объём одной капельки $V_{\rm K}$ находим как угловой коэффициент линейной функции $V_{\rm B} = V_{\rm K} N$,



график которой представлен на рис. 1. В результате получаем $V_{\rm K} = 4,2\cdot 10^{-3}$ мл. Этот объем зависит от внутреннего диаметра иглы и свойств жидкости.

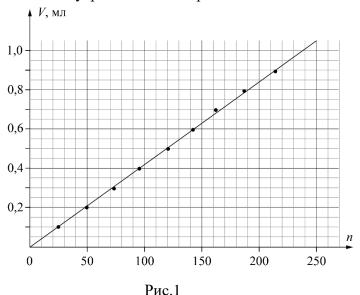

$V_{\scriptscriptstyle m B}$, мл	N, шт
0,1	24
0,2	49
0,3	73
0,4	95
0,5	120
0,6	142
0,7	162
0,8	187
0,9	214

Табл. 1

Следует подчеркнуть, что при оценивании данного пункта задания необходимо учитывать многократность измерений, которая может быть реализована и другими способами. Отметим, также, что полученные результаты зависят от свойств используемой в эксперименте воды, наличия или отсутствия вибрации шприца в момент отрыва капли, т.е. могут отличаться от авторских.

2. Наносим несколько капелек на стекло с помощью шприца. Чтобы они оставались фиксированного объёма, капельки не должны касаться большой капли на стекле. Измерение диаметра капли на стекле производим по клеточкам миллиметровой бумаги (рис. 3). На рис. 4 приведён вид капли сбоку.

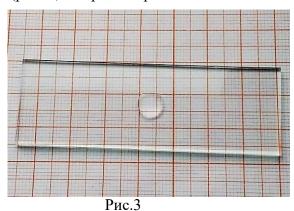




Рис. 4

3. По правилам физических измерений мы не можем определять размеры капли точнее, чем половина цены деления измерительного прибора (миллиметровой бумаги).

При измерениях для удобства пользуемся увеличительным стеклом. Полученные результаты представлены в таблице 2. В пятом столбце приведена относительная погрешность измерения диаметра капли, рассчитанная как отношение половины цены деления (0,5 мм) к измеренному значению диаметра. В шестом столбце приведена относительная погрешность определения куба диаметра капли рассчитанная как значение пятого столбца, умноженное на 3.


	Объём	Диаметр	d^3 , MM^3	ε(d), %	$\varepsilon(d^3)$, %	$\Delta(d^3)$,
Число	капли на	капли на				\mathbf{MM}^3
капель	стекле	стекле				
N, шт	$V_{\scriptscriptstyle m B}$, мл	d, MM				
1	0,0042	5,0	125	10,0	30,0	38
2	0,0084	5,5	166	9,1	27,3	45
3	0,0126	6,0	216	8,3	25,0	54
4	0,0168	7,5	422	6,7	20,0	84
5	0,0210	8,0	512	6,3	18,8	96
6	0,0252	9,0	729	5,6	16,7	122
7	0,0294	9,5	857	5,3	15,8	135
8	0,0336	10,0	1000	5,0	15,0	150
9	0,0378	10,0	1000	5,0	15,0	150
10	0,0420	10,5	1158	4,8	14,3	165

Табл.2

В седьмом столбце указана абсолютная погрешность определения куба диаметра. Эти значения необходимы для построения графика зависимости $V_{\rm B}(d^3)$, который представлен на рис. 5. Угловой коэффициент прямой, проведённой с минимально возможным наклоном, равен $k_{\rm min}=0.032$, а с максимально возможным наклоном $k_{\rm max}=0.041$. В итоге, значение углового коэффициента можно представить как $k=(37\pm5)\cdot10^{-3}$.

Примечание. Расчёт, проведенный методом наименьших квадратов для прямой, построенной по точкам второго и четвёртого столбца таблицы 2, дает $k = (36 \pm 3) \cdot 10^{-3}$, что подтверждает достоверность приведённой оценки погрешности графическим методом.

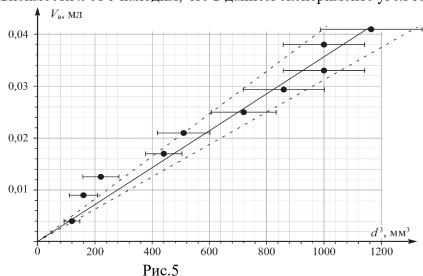Из графика зависимости k от θ находим, что в данном эксперименте угол θ_0 равен $21^0 \pm 3^0$.



LVI Всероссийская олимпиада школьников по физике. Региональный этап. Экспериментальный тур. 24 января 2022 г. 9 класс

№	Э-9.1. Критерии оценивания (из 20 баллов)	Баллы
1	Определено значение объёма одной капельки из шприца V_{κ} Многократно (график или иначе) 2 балла Однократно 1 балл Результат 1 балл	3
2	Таблица измерений зависимости $d(N)$ Серия измерений проведена 2 раза или более 4 балла Однократно 3 балл	4
3	Дополнение таблицы значениями $V_{\rm\scriptscriptstyle B}$ и d^3	1
4	График зависимости $V_{\rm B}(d^3)$ - подписаны оси и указаны единицы измерения 1 балл - равномерная и удобная шкала $(1, 2, 5$ мелких клеток между соседними оцифрованными штрихами) 0,5 балла - масштаб (график занимает более 60% поля листа) 0,5 балла - верно нанесено не менее 90% точек 0,5 балла - проведена гладкая линия 0,5 балла - нанесены погрешности (кресты ошибок) 1 балл	4
5	Определено значение коэффициента <i>k</i>	2
6	Оценка погрешности к	1
7	Построение калибровочного графика θ от коэффициента k - подписаны оси и указаны единицы измерения 1 балл - равномерная и удобная шкала 0,5 балла - масштаб (график занимает более 60% поля листа) 0,5 балла - верно нанесено не менее 90% точек 0,5 балла - проведена гладкая линия 0,5 балла	3
8	Определено значение угла θ_0	1
9	Найдена погрешность θ_0	1